

# Fiche méthode n° 2

## Le matériel électrique

**Un peu de vocabulaire :**

- les éléments électriques utilisés au laboratoire possèdent **deux bornes** :  
ce sont des .....
- ..... : dipôle qui fournit le courant électrique.  
Ex : .....
- ..... : dipôle qui fonctionne grâce au courant qu'il reçoit.  
Ex : .....

|                |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|
| <b>Nom</b>     | pile  | générateur  | lampe   | moteur  | fil de connexion  |
| <b>Photo</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>Symbole</b> |   |   |   |   |   |

|                |   |   |  |   |                     |
|----------------|---|---|--|---|---------------------|
| <b>Nom</b>     | diode   | DEL   | résistance   | interrupteur fermé  | interrupteur ouvert |
| <b>Photo</b>   |  |  |  |  |                     |
| <b>Symbole</b> |   |   |  |   |                     |